
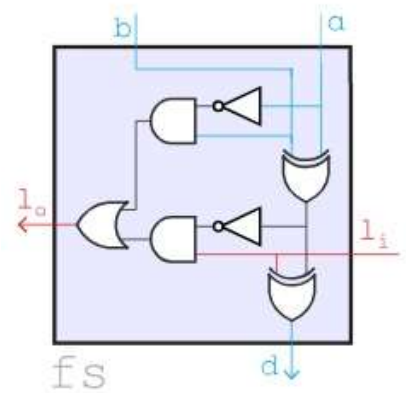



Circuito divisor

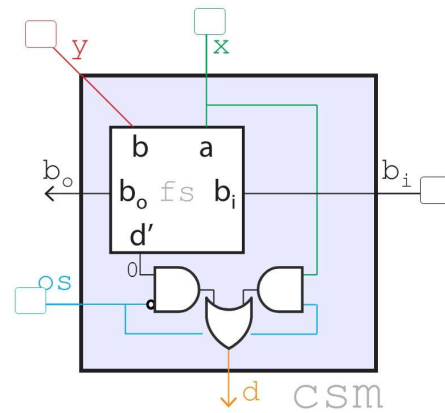

Subtrator de 1 bit



Divisor de 1 bit

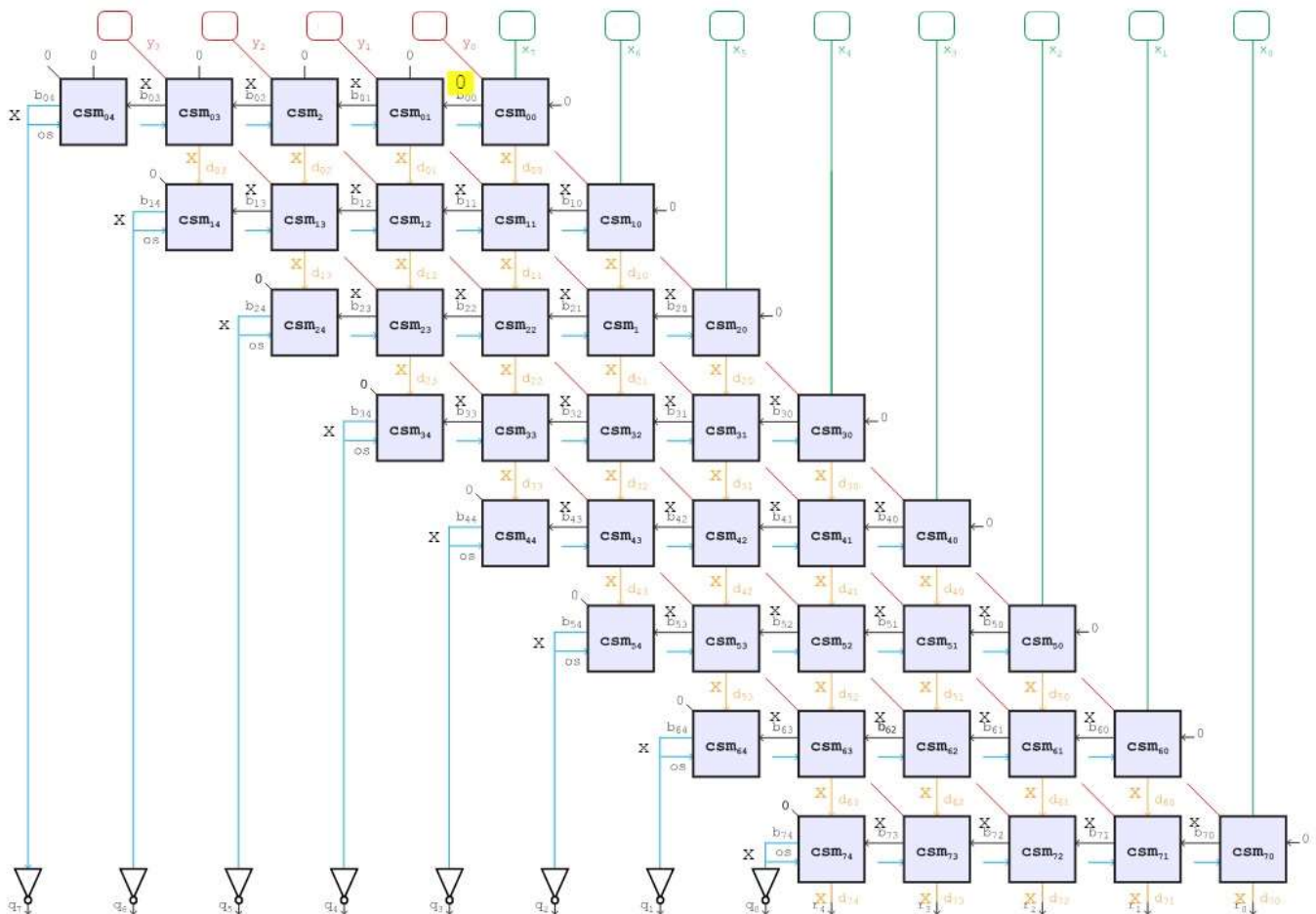

Circuito divisor de 8 / 4 bits

Obs: implementar um circuito
divisor de 4 / 4 bits